



清华大学  
Tsinghua University

# 第一单元 第五讲

## 运算器部件组成及设计

刘卫东

计算机科学与技术系

# 本讲概要



✚ 运算器功能与组成概述


✚ 定点运算器实例Am2901

✚ 用VHDL描述Am2901


# 硬件系统的功能部件



计算机的 CPU

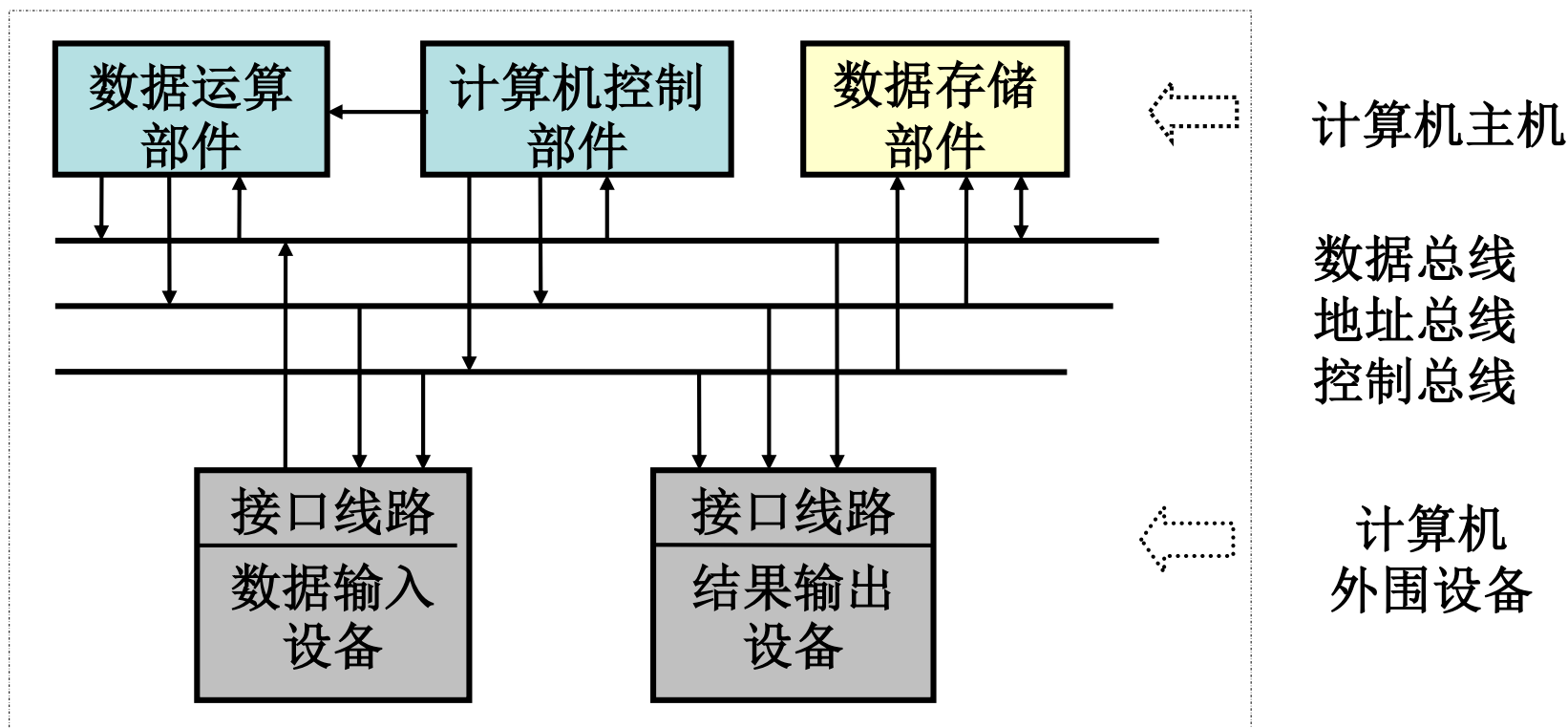

# CPU示例

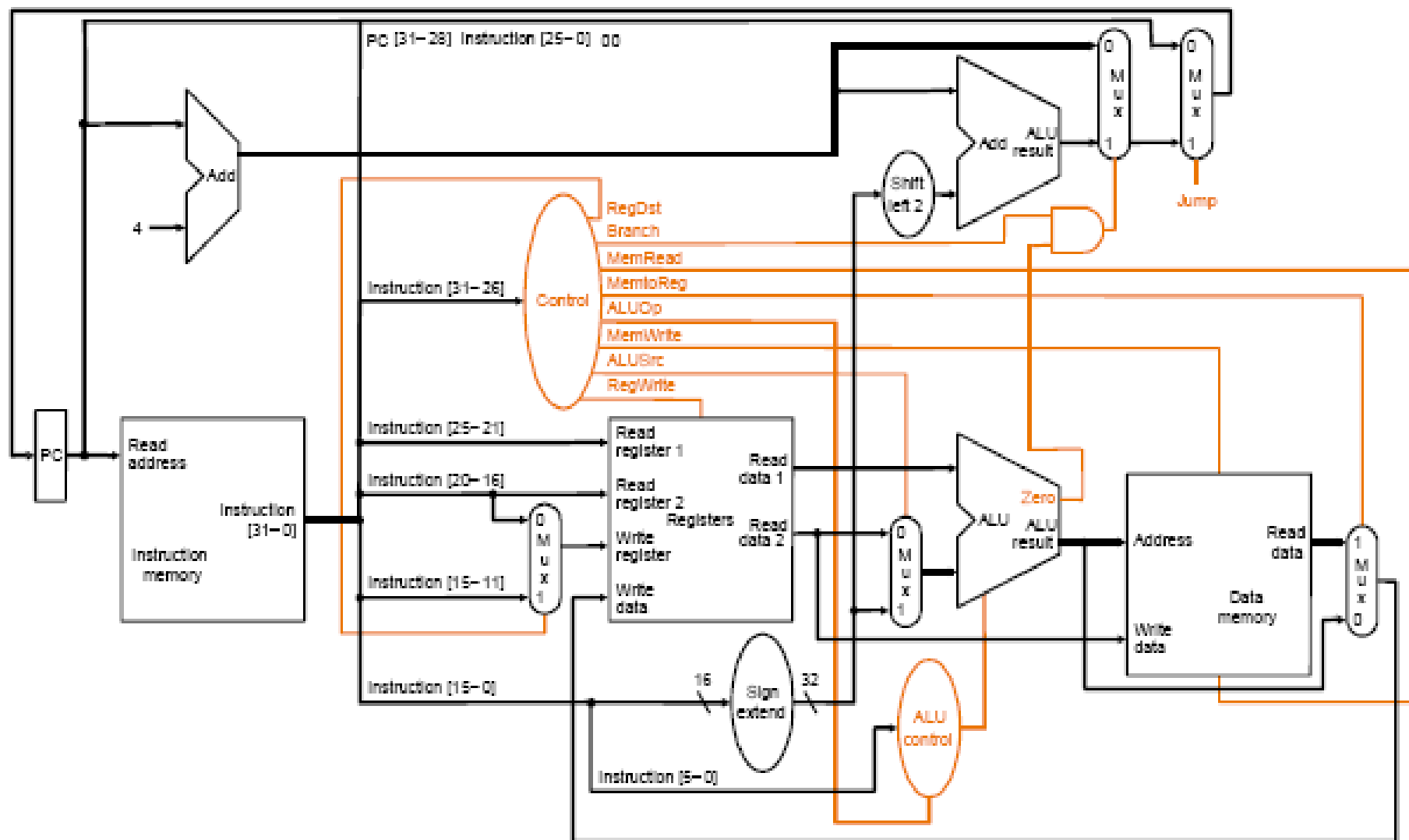



# 运算器的基本功能

## 完成算术、逻辑运算，产生运算结果

ALU执行  $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\neg$

## 并给出运算结果的状态信息

C、Z、V、S

## 暂存运算所用操作数

寄存器组、立即数、数据总线

## 暂存运算的中间结果


寄存器组、Q寄存器、移位线路

## 输出运算结果


寄存器组、数据总线

运算器是计算机系统中执行数据运算、处理的功能部件，类似于一个工厂中的生产加工车间，由ALU和寄存器组等组成

# 执行一次运算的时序关系

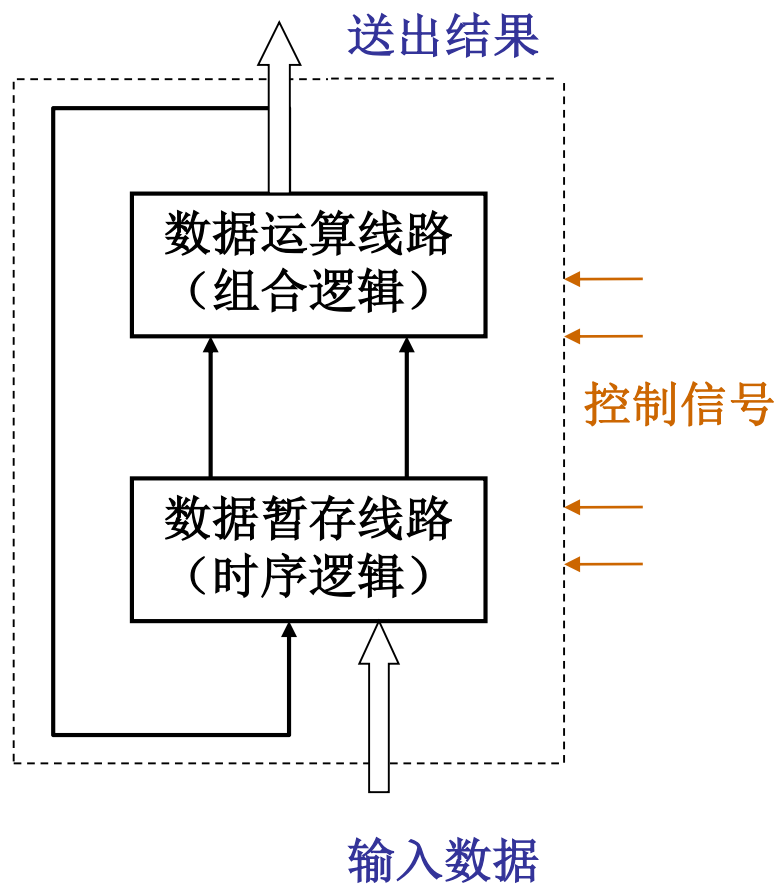

运算器组成示意图

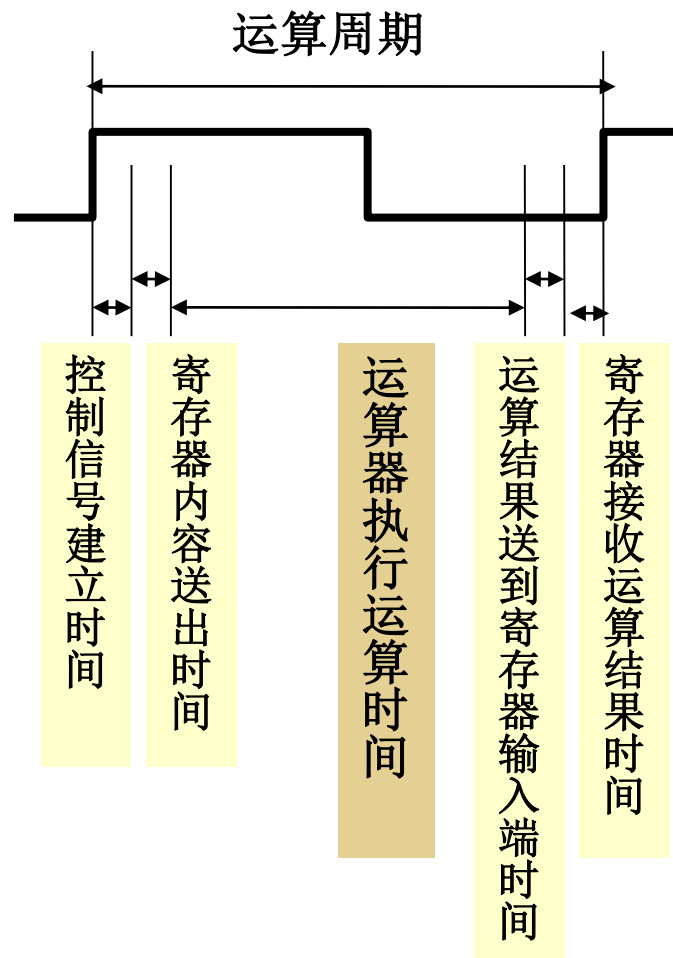

一个运算周期中各时间段示意图

# 两种不同类型的运算器



运算器包括 **定点运算器** 和  
**浮点运算器** 两种类型

## **定点运算器：**

主要完成对整数类型数据的算术运算、逻辑类型数据的逻辑运算

## **浮点运算器：**

主要完成对浮点类型数据的算术运算，也用于完成长整数、BCD等类型的数据运算

# 定点运算器功能与组成



## ✦ 完成算术与逻辑运算功能

算术逻辑单元 (ALU)

## ✦ 暂存参加运算的数据和中间结果

通用寄存器组

## ✦ 乘除法运算的硬件支持线路

乘商寄存器 (Q寄存器)

## ✦ 接收数据输入和送出运算结果

## ✦ 作为处理机内部数据通路 (Data Path)

通过几组多路选择器电路实现相互连接，以便数据传送



# ALU的实现方案



## ALU用于执行2路数据的算术和逻辑运算

例如： $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$  等

## 在第4讲已经讲过实现这几种运算的算法

例如：补码加减、逻辑运算、原码一位乘除等

还给出了实现这些运算的原理性线路框图

A存放：

被加数

高位积

被除数

逻辑数1

B存放：


加数

被乘数

除数

逻辑数2


乘除运算  
用加减和  
移位多次  
迭代完成

 

# 设计实现 ALU 线路



## 一位的ALU的线路设计：1、首先画出其组成示意图

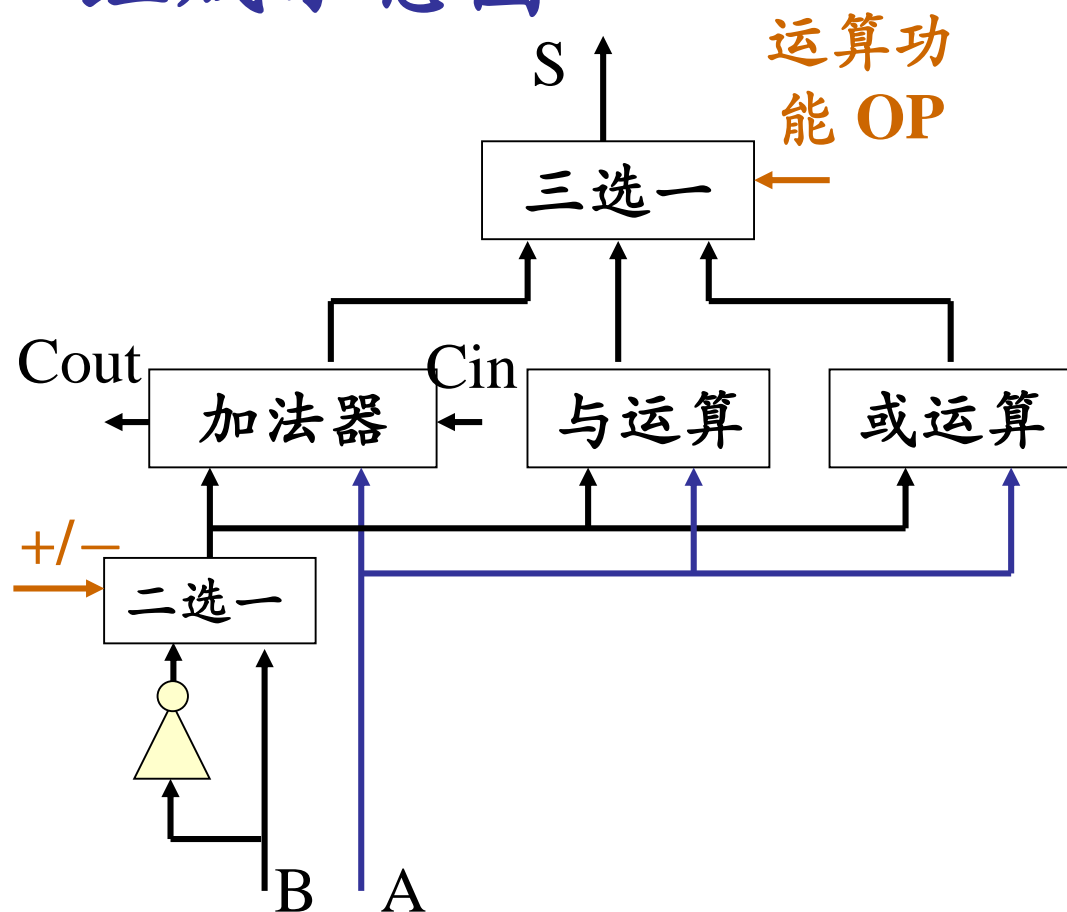

输入数据 A、B

加减进位输入 Cin

加减进位输出 Cout

3种运算用3部分电路

运算结果S, 3选1得到

运算功能选择输出

加/减选择 B 或 /B

# 设计实现 ALU线路



## 2、接着写出功能的真值表

OP	A	B	Cin	S	Cout
00	0	0	0	0	0
00	0	1	0	1	0
00	1	0	0	1	0
00	1	1	0	0	1
00	0	0	1	1	0
00	0	1	1	0	1
00	1	0	1	0	1
00	1	1	1	1	1

(加法)

OP	A	B	S (与)
10	0	0	0
10	0	1	0
10	1	0	0
10	1	1	1

OP	A	B	S (或)
11	0	0	0
11	0	1	1
11	1	0	1
11	1	1	1

# 设计实现 ALU线路




## 3、按真值表写逻辑表达式

$$\begin{aligned} S = & (/OP1 \cdot /OP0) \cdot ( A \cdot /B \cdot /Cin && \text{加法运算} \\ & + /A \cdot B \cdot /Cin \\ & + /A \cdot /B \cdot Cin \\ & + A \cdot B \cdot Cin ) \\ & + ( OP1 \cdot /OP0 ) \cdot ( A \cdot B ) && \text{与运算} \\ & + ( OP1 \cdot OP0 ) \cdot ( A + B ) && \text{或运算} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} Cout = & (/OP1 \cdot /OP0) \cdot ( A \cdot B && \text{加法运算} \\ & + A \cdot Cin \\ & + B \cdot Cin ) \end{aligned}$$


# 设计实现 ALU 线路



## 4、按逻辑表达式画电路图

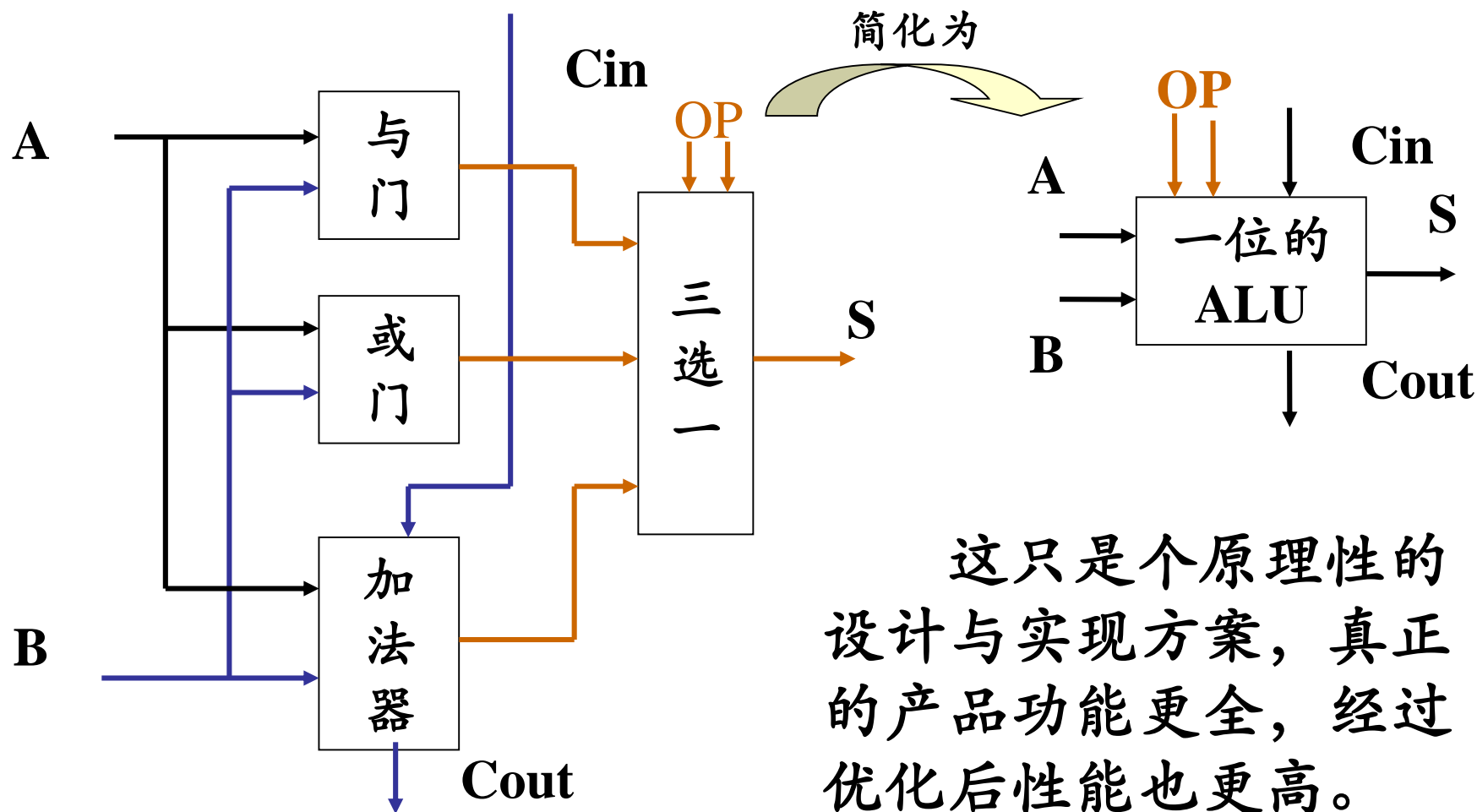

# 设计实现 16位ALU

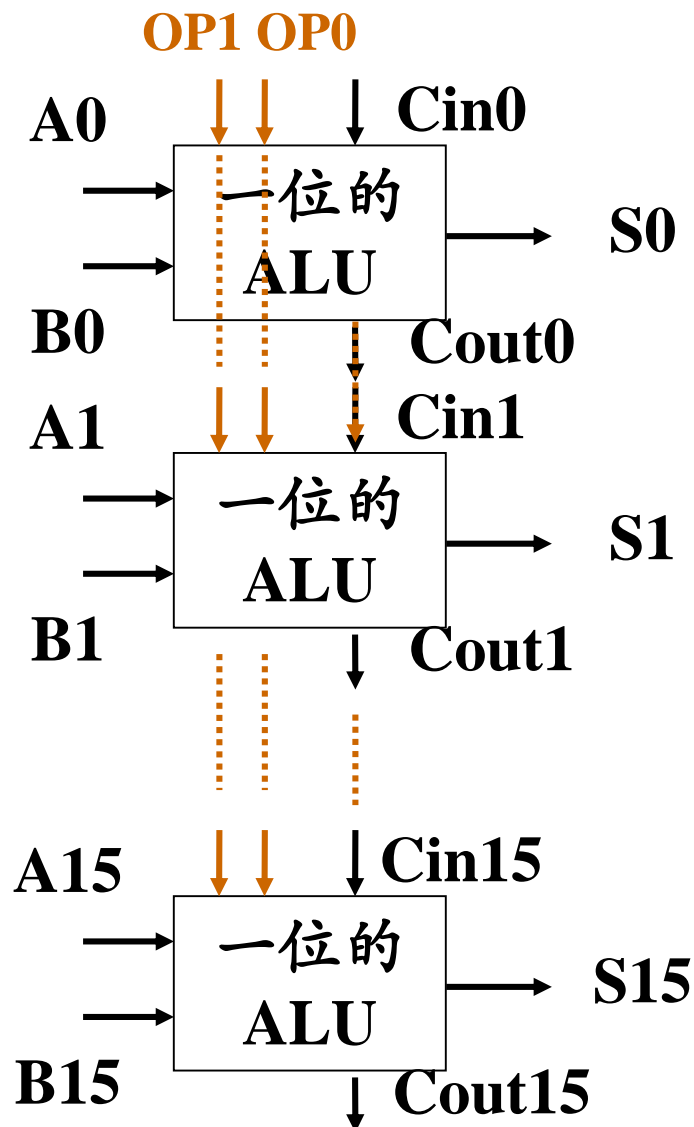

用 16 个 一位的 ALU 实现一个 16 位的 ALU，使其并行执行算逻运算，使每位 ALU 处在不同的数位上，信号名加位序号。

需要把每一位上的 ALU 的进位输出信号和相邻高位的进位输入信号正确连接；并把全部位上的控制信号连接在一起，使它们同步执行相同的运算功能，从而对两个 16 位的数据执行正确的运算功能，产生正确的结果。

还需要解决进位信号传送速度，可采用超前进位的方案。

# 位片结构运算器Am2901



- ❖ AMD公司1975年推出Am2900系列
- ❖ 4位位片结构运算器
- ❖ 可实现3种算术运算和5种逻辑运算
- ❖ 应用广泛
  - ❖ Nova、DEC、TEC
- ❖ 作为例子来了解运算器的基本实现
  - ❖ 了解运算器（Datapath）和控制器的相互关系
  - ❖ 为设计CPU打好基础




## Am2901内部组成

### 组成

算逻运算部件  
通用寄存器组  
乘商寄存器 Q

### 功能

8种运算功能  
8种数据组合  
8种结果处理

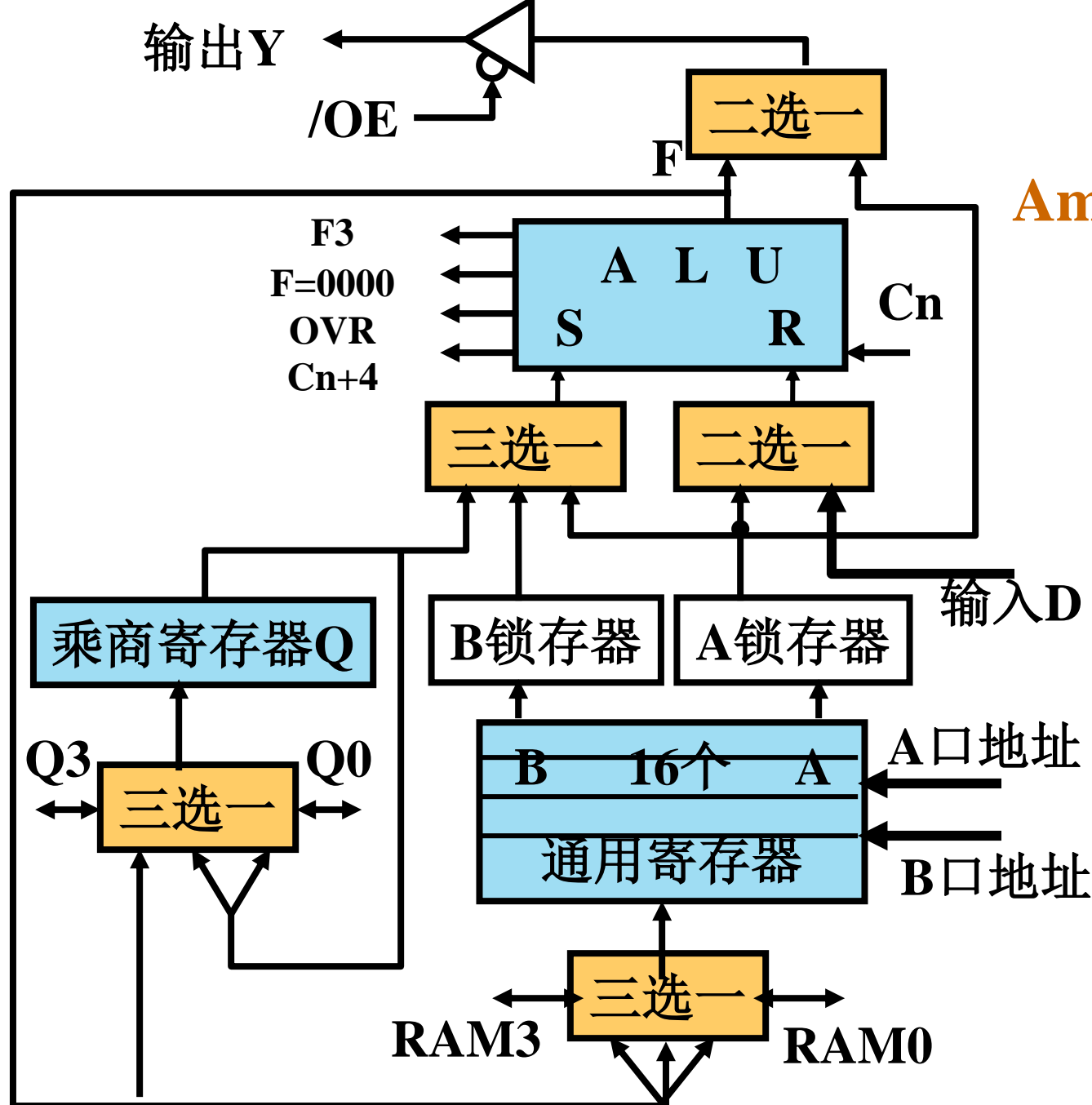






符号位  
结果为零  
结果溢出  
进位输出

F3  
F=0000  
OVR  
Cn+4

 


Am2901芯片是一个4位的位片结构的运算器器件,其内部组成如下:

### 3 位功能选择码      8 种运算功能

000	$R+S$
001	$S-R$
010	$R-S$
011	$R \vee S$
100	$R \wedge S$
101	$\overline{R \wedge S}$
110	$R \oplus S$
111	$\overline{R \oplus S}$


第一个组成部分是算逻运算部件ALU,完成3种算术运算和5种逻辑运算,共计8种功能。

其输出为F,两路输入为S、R,最低位进位Cn,4个状态输出信号如图所示

 


第二个组成部分是通用寄存器组由16个寄存器构成，并通过B口与A口地址选择被读的寄存器，B口地址还用于指定写入寄存器

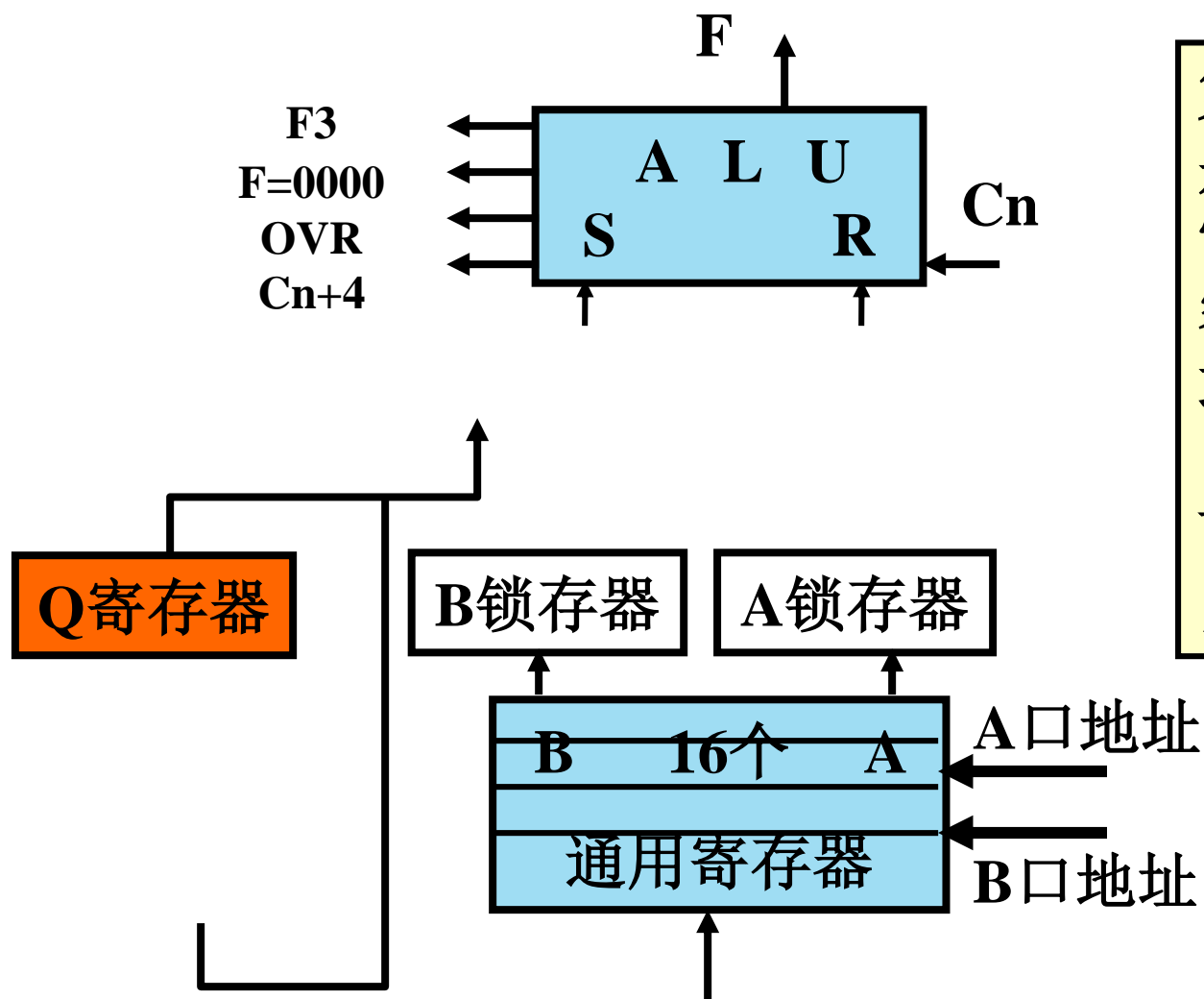通过B口地址、A口地址读出的数据将送到B、A锁存器，要写入寄存器的数据由一个多路选择器送来。



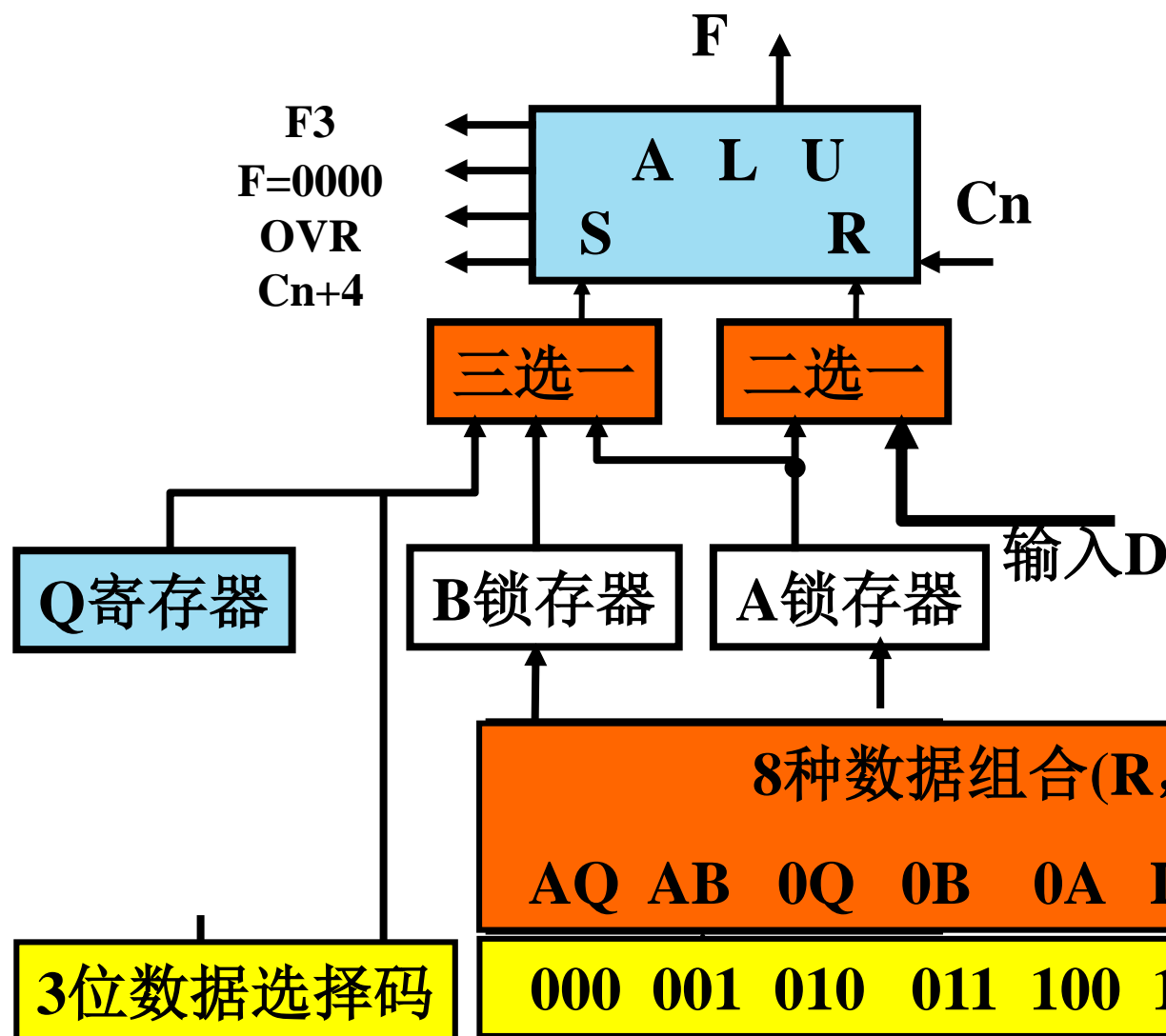
第三个组成部分是乘商寄存器Q。它对自己的内容完成左右移位功能，其输出可以送往ALU，并可接收ALU的输出结果。



一组三选一门和另一组二选一门用来选择送向ALU的R、S输入端的数据来源，包括Q寄存器、A口、B口、外部输入D数据的8种不同组合。

第四个是5组门,包括



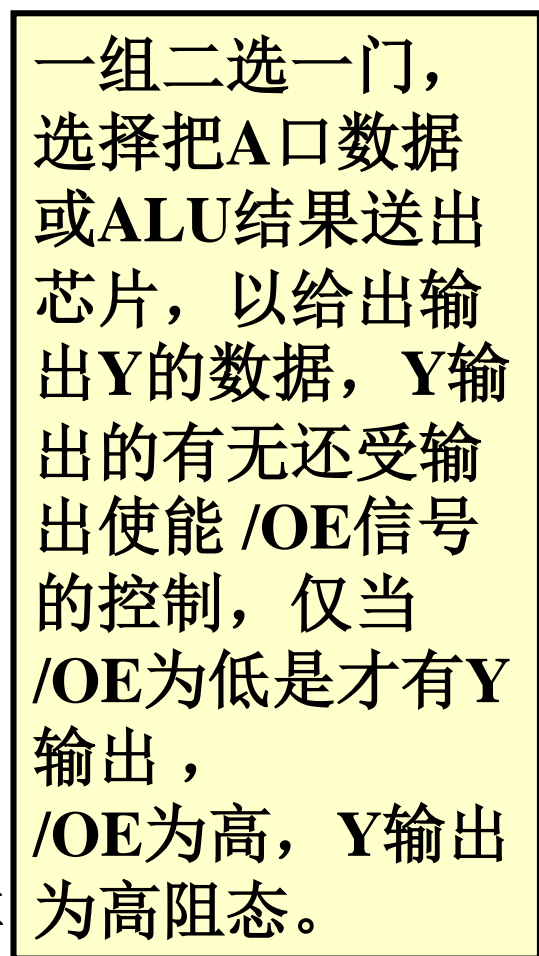

# 8 种结果处理



3位控制码	通用寄存器	Q寄存器	Y输出
000		$Q \leftarrow F$	F
001			F
010	$B \leftarrow F$		A
011	$B \leftarrow F$		F
100	$B \leftarrow F/2$	$Q \leftarrow Q/2$	F
101	$B \leftarrow F/2$		F
110	$B \leftarrow 2F$	$Q \leftarrow 2Q$	F
111	$B \leftarrow 2F$		F

输出Y

/OE

二选一

F

F3  
F=0000  
OVR  
Cn+4

A L U  
S R

Cn

三选一

二选一

Q寄存器

B锁存器

A锁存器

输入D

Q3

Q0

三选一

B 16个 A

通用寄存器

A口地址

B口地址

RAM3

三选一

RAM0

运算器，三大件  
运算 暂存 乘除快  
多路选通连起来

数据组合有内外  
运算功能指明白  
存移输出巧安排

运算功能选择  
← I5 I4 I3


数据组合选择  
← I2 I1 I0

运算结果处理  
← I8 I7 I6





## Am2901内部组成

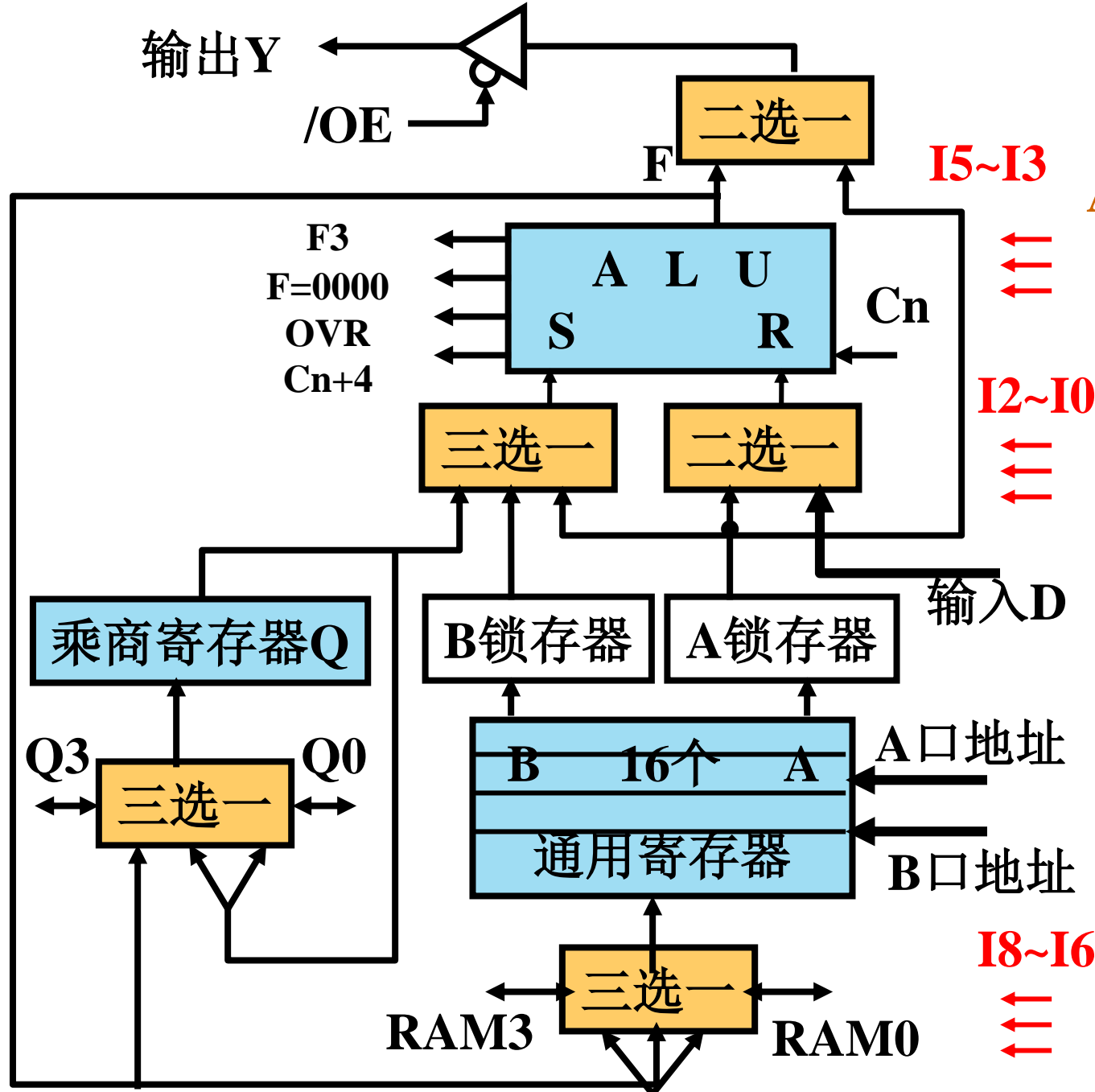

### 组成

算逻运算部件

通用寄存器组

乘商寄存器 Q

### 功能

8种运算功能

8种数据组合


8种结果处理
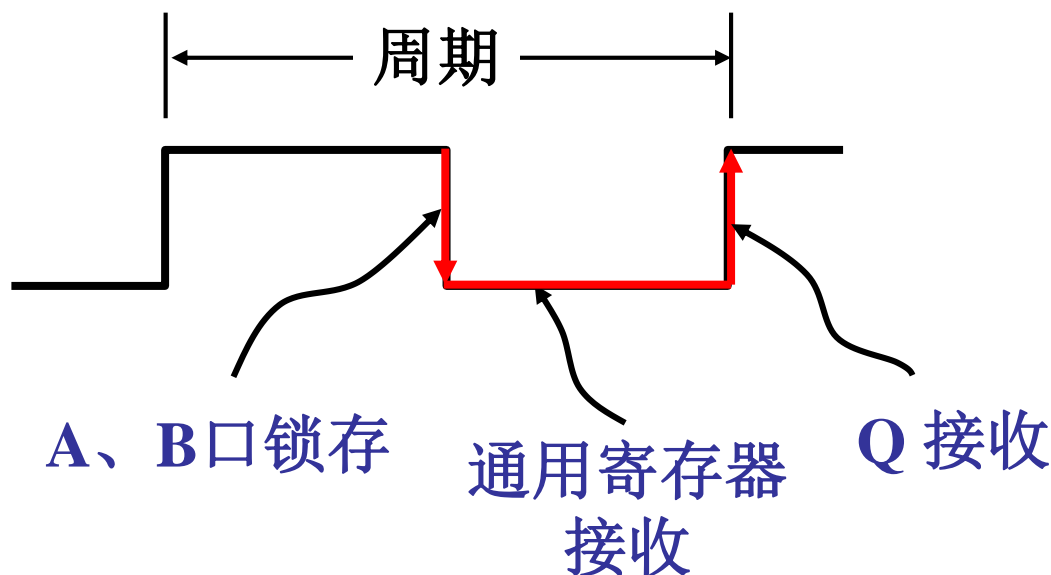
# 运算器的时钟信号 CP



时钟脉冲信号 CP 用于控制寄存器和锁存器的动作时间，注意两个跳变沿和低电平的作用。

**锁存器**，在时钟脉冲的高电平期间，其输入信号直接“穿”过线路送到其输出端，用脉冲**下降沿**把输入信号存储起来用于后续的输出。



**通用寄存器**是 R\_S 触发器，**低电平**期间接收输入。

**Q 寄存器**是 D 型触发器，用脉冲**上升沿**接收输入。

# Am2901控制信号汇总表



编码	I8 I7 I6			I5 I4 I3			I2 I1 I0		
	B	Q	Y				R	S	
000		Q← F	F		R + S		A	Q	
001			F		S− R		A	B	
010	B← F		A		R− S		0	Q	
011	B← F		F		R∨ S		0	B	
100	B← F/2	Q← Q/2	F		R∧S		0	A	
101	B← F/2		F		$\overline{R} \wedge S$		D	A	
110	B← 2F	Q← 2Q	F		$R \oplus S$		D	Q	
111	B← 2F		F		$\overline{R \oplus S}$		D	0	

# Am2901操作使用表



操作功能	控制信号						
	B口	A口	I8 I7 I6	I5 I4 I3	I2 I1 I0	Cn	
$R0 \leftarrow R0 + R1$ $Y \leftarrow F$	0000	0001	011	000	001	0	
$R2 \leftarrow R2 - R0$ $Y \leftarrow A$ 口	0010	0000	010	001	001	1	
右移							
$R0 \leftarrow R0 + R1$ $Y \leftarrow F$	0000	0001	101	000	001	0	
$Q \leftarrow R0$ $Y \leftarrow F$	/	0000	000	000	100	0	
$R0 \leftarrow R0 \wedge R1$ $Y \leftarrow A$ 口	0000	0001	010	100	001	0	
$R0 \leftarrow R0 \wedge R1$ $Y \leftarrow F$	0000	0001	011	100	001	0	

# VHDL语言简介



## ❖ 硬件描述语言HDL

- ❖ Hardware Description Language

- ❖ IEEE 国际标准: VHDL, Verilog

## ❖ HDL打破软、硬件的界限

- ❖ 传统的数字系统设计分为:

  - ◆ 硬件设计 (硬件设计人员)

  - ◆ 软件设计 (软件设计人员)

- ❖ HDL是硬件设计者和 EDA工具之间的界面

# VHDL特点




- ✚ VHDL具有强大的语言结构
- ✚ 系统硬件描述能力强、设计效率高
- ✚ 具有较高的抽象描述能力
- ✚ 可读性强，易于修改和发现错误
- ✚ 移植性好

# 基本结构



- ❖ 模块化 —— 以实体为描述对象
- ❖ 层次化 —— 元件例化，复合语句
- ❖ 行为描述 —— 进程为最小单位
- ❖ 灵活组合 —— 编译单元，配置

# 基本设计单元

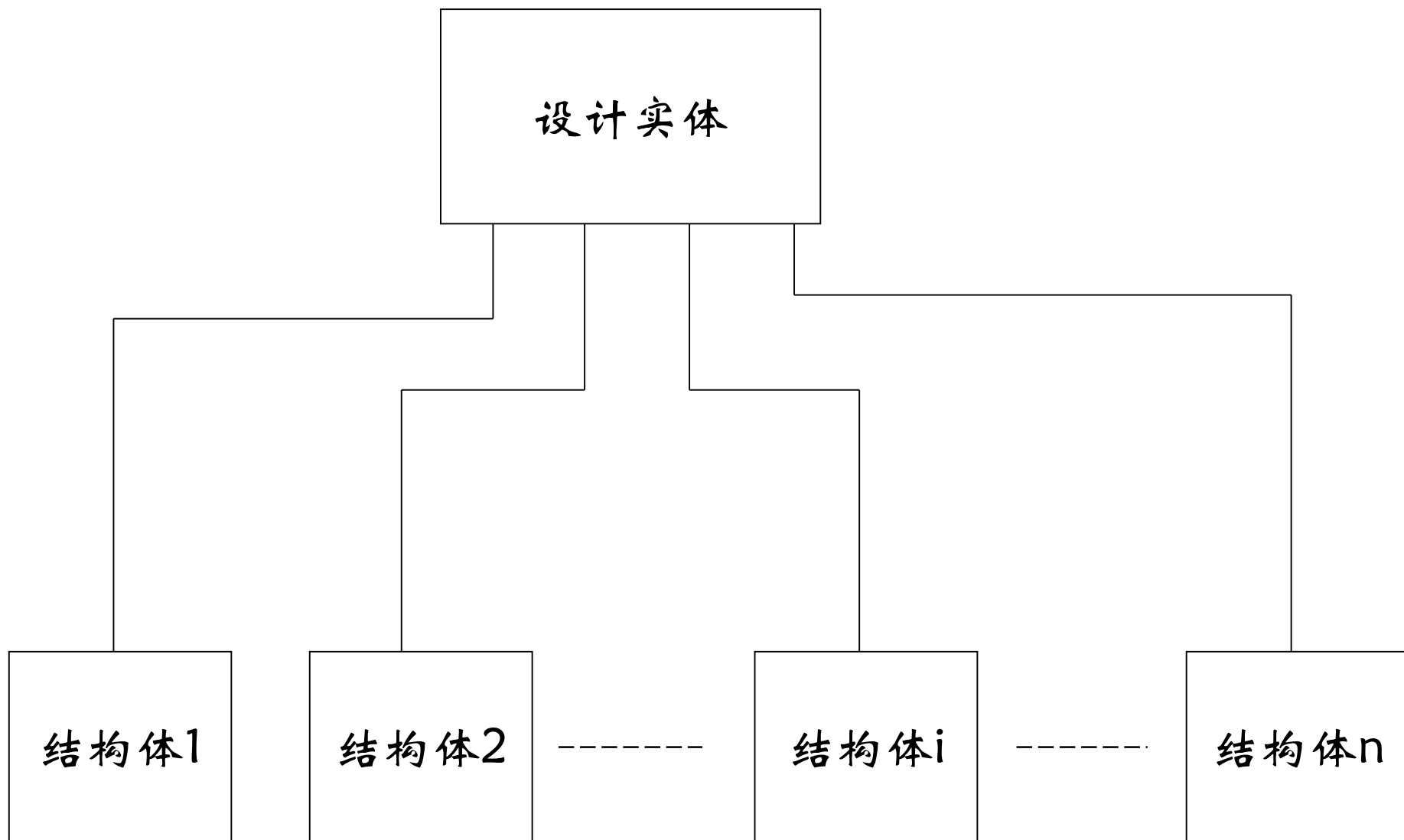



# 用VHDL设计Am2901



## 逻辑设计

- 功能分析

## 设计描述

- 自顶向下设计方法

- 划分模块

  - ALU、Register Files（读/写）、A和B锁存器

## 模拟仿真


## 硬件调试


- 分部调试

- 单步调试

- 连续调试

# 设计流程

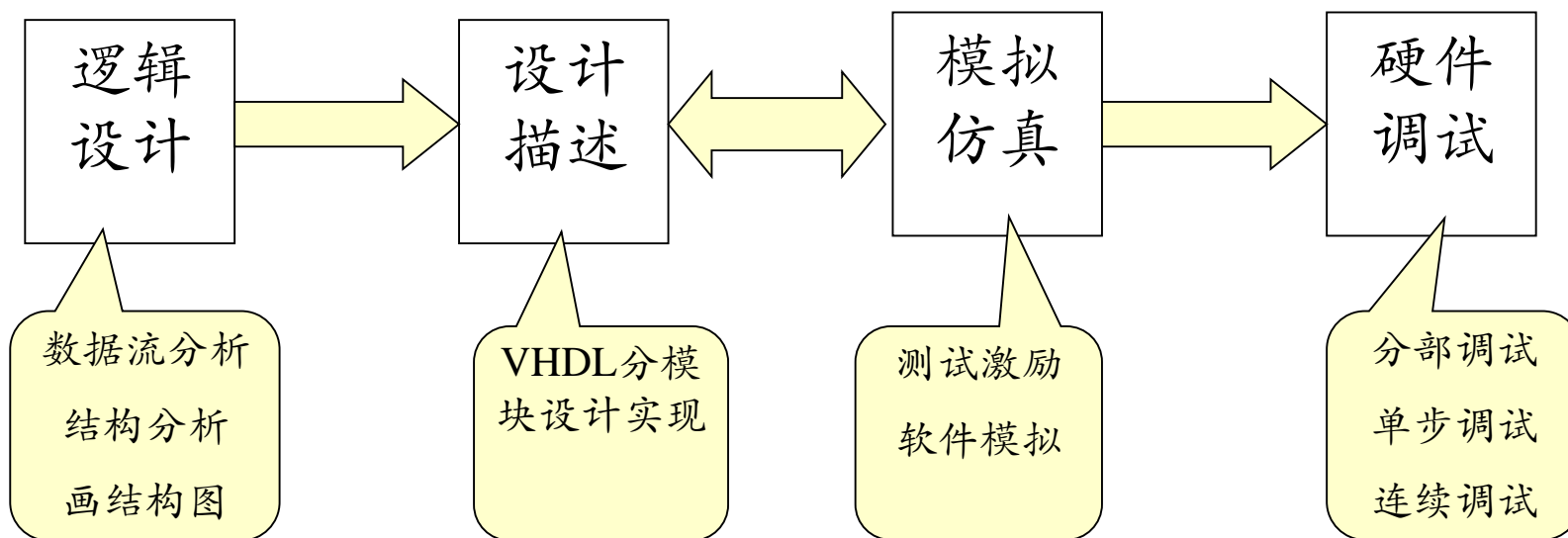

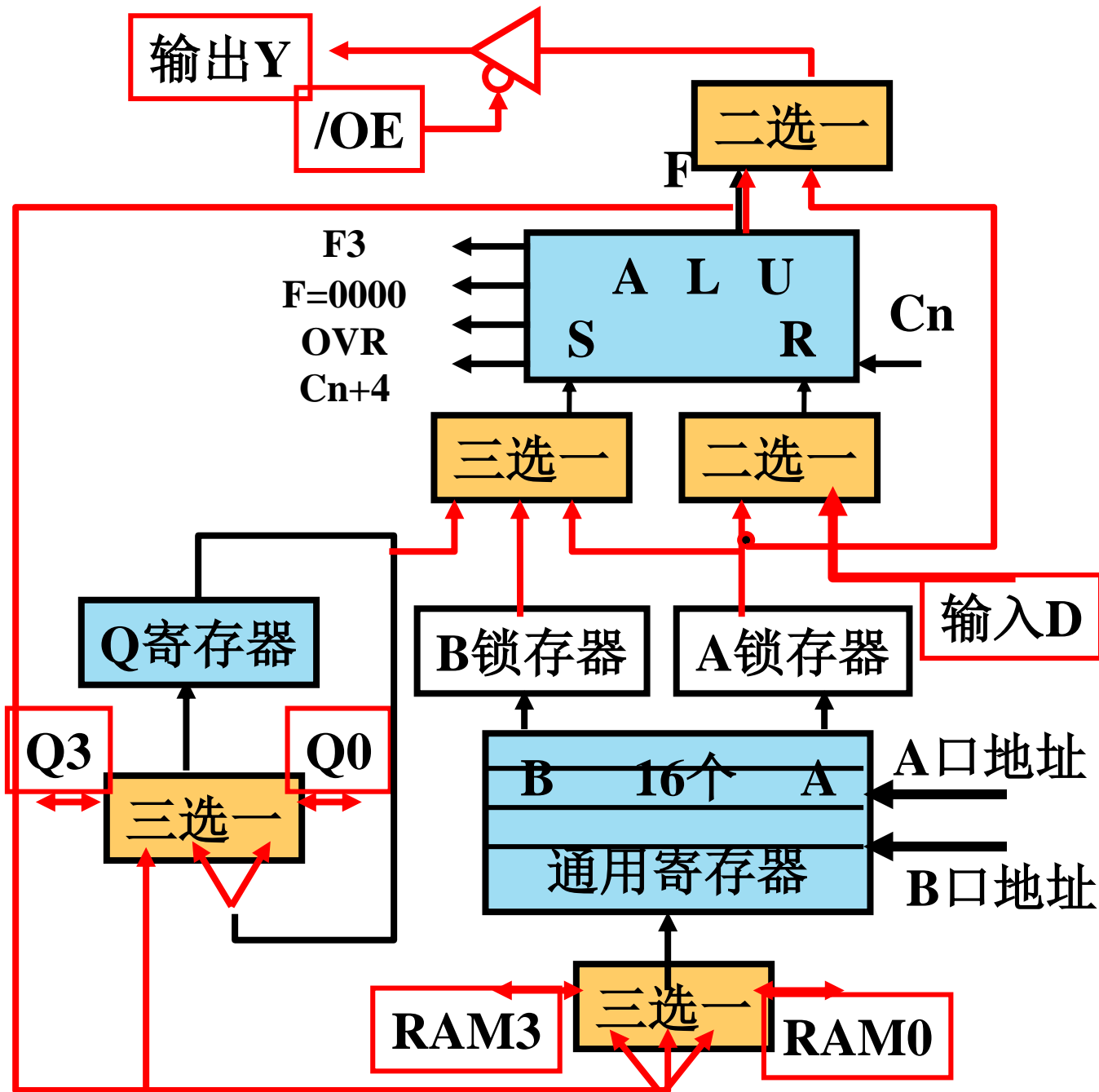

# Am2901实体设计



```
ENTITY Am2901 is          --在实体部分说明这个部件的输入输出信号的属性和数据类
PORT (CP                  : IN STD_LOGIC;          --时钟信号
      D                   : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- 4 位的输入数据信号
      Cin                 : IN STD_LOGIC;          --最低位进位输入信号
      ADDR_A,ADDR_B       : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --A、B口的寄存器编号
      I8_6,I5_3,I2_0      : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); -- 3 组 3 位的控制信号

      RAM0_,RAM3_,Q0_,Q3_ : INOUT STD_LOGIC;        --双向的移位入出信号
      Cy,Over,Zero,Sign   : OUT STD_LOGIC;         --输出的各标志位信号
      Y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)         -- 4 位的输出数据信号
    );
END;
```

定义了Am2901的外部接口

# Am2901结构体定义



ARCHITECTURE behave OF Am2901 is    --说明本部件的用到的变量与信号

VARIABLE A\_ADDR,B\_ADDR :INTEGER RANGE 0 TO 15;        --寄存器编号的取值范围

                  --说明运算器内部使用的电路及其涉及到的连接关系

SIGNAL MUL\_R\_SEL,MUL\_S\_SEL,MUL\_Q\_SEL,MUL\_REG\_SEL :

                                  STD\_LOGIC\_VECTOR(1 DOWNT0 0);

SIGNAL R,S,F,A,B,Q,REG\_A,REG\_B,Q\_IN,REG\_IN,A\_TEMP,B\_TEMP :

                                  STD\_LOGIC\_VECTOR(3 DOWNT0 0);

SIGNAL Q3\_OUT,Q0\_OUT,RAM0\_OUT,RAM3\_OUT : STD\_LOGIC;

SIGNAL REG\_W,Q\_W     : IN STD\_LOGIC;                    --REG 和Q的写命令

subtype register\_type is std\_logic\_vector(3 downto 0);

type   register\_heap is array (0 to 15) of register\_type;

signal regs : register\_heap;    --说明由16个寄存器组成的寄存器组

## 定义了Am2901的内部信号




```

A_ADDR := CONV_INTEGER(UNSIGNED(ADDR_A)); --变换寄存器编号为整数类型
B_ADDR := CONV_INTEGER(UNSIGNED(ADDR_B));
REG_A <= REG_ARRAY(ADDR_A);           --用给出的2个寄存器编号,
REG_B <= REG_ARRAY(ADDR_B);           --取出2个寄存器的内容
PROCESS(CP)      --锁存器A、B的锁存控制与输出
BEGIN
    IF CP'EVENT AND CP='0' THEN A_TEMP<=REG_A; B_TEMP<=REG_B; END IF;
    IF CP='1' THEN A<=REG_A; B<=REG_B; ELSE A<=A_TEMP; B<=B_TEMP; END IF;
END PROCESS;

PROCESS(CP)      --选择写入寄存器组的数据, 完成写入操作
BEGIN
    CASE I8_6 IS      --选择写入的数据
        WHEN "010" OR "011" => REG_IN<=F;           --B<-F
        WHEN "100" OR "101" => REG_IN<=RAM3_ & F(3 DOWNT0 1); RAM0<=F(0); RAM3_<='Z'; --B<-F/2
        WHEN "110" OR "111" => REG_IN<=F(2 DOWNT0 0) & RAM0_; RAM3<=F(3); RAM0_<='Z'; --B<-2F
        WHEN OTHERS=>NULL;
    END CASE;
    IF CP='0' THEN      --如果REGs 允许写, 则在时钟的低电平期间完成写入
        IF REG_W='1' THEN REG_ARRAY(B_ADDR)<=REG_IN; END IF;
    END IF;
END PROCESS;

```

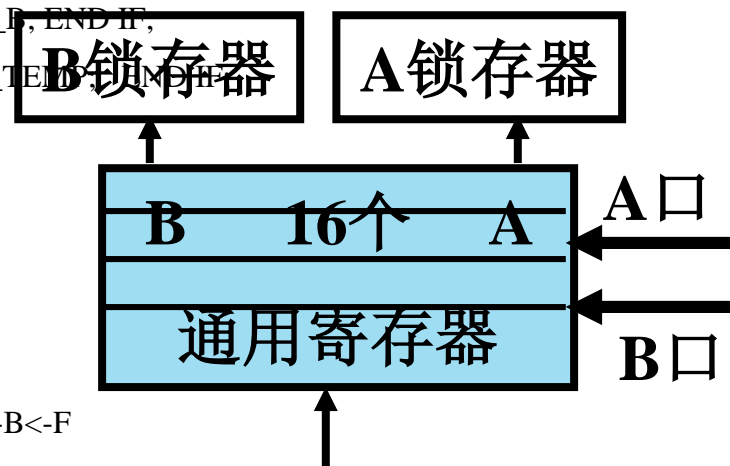

WITH I5\_3 SELECT F --选择ALU的运算功能并完成运算

R+S+CIN WHEN "000",  
S-R-CIN WHEN "001",  
R-S-CIN WHEN "010",  
R OR S WHEN "011",  
R AND S WHEN "100",  
NOT(R) AND S WHEN "101",  
R XOR S WHEN "110",  
NOT(R XOR S) WHEN "111",  
(OTHERS => 'Z') WHEN OTHERS;

PROCESS Flag\_bit(CP) --产生ALU运算结果的标志位信息

CASE I5\_3 IS --只有加减运算影响进位输出 Cy 和溢出 Over 信号

WHEN "000"=>Cy <=(S(3) and R(3)) or(R(3) and not F(3))or (not F(3) and S(3)); --加法运算

Over<=(S(3) and R(3) and not F(3)) or (not S(3) and not R(3) and F(3));

WHEN "001"=>Cy <= (S(3)and not R(3)) or (not R(3)and not F(3))or (not F(3)and S(3)); --减法运算

Over<= (S(3)and not R(3)and not F(3)) or (not S(3)and R(3)and F(3));

WHEN "010"=>Cy <= (R(3)and not S(3)) or (not S(3)and not F(3))or (not F(3)and R(3)); --减法运算

Over<= (R(3)and not S(3)and not F(3)) or (not R(3)and S(3)and F(3));


WHEN OTHERS=> null;;

END CASE;

Sign<=F(3); --结果符号位的值 Sign

IF F="0000" THEN Zero<='1'; ELSE Zero<='0'; END IF; --结果为零标志 Zero

END PROCESS;

 

PROCESS (CP,I2\_0,I8\_6) --选择ALU的输入数据来源和计算结果处理方案

BEGIN

CASE I2\_0 IS --确定送到ALU的 2 路输入数据的来源

WHEN "000" => MUL\_R\_SEL<="01"; MUL\_S\_SEL<="11"; -- A->R, Q->S

WHEN "001" => MUL\_R\_SEL<="01"; MUL\_S\_SEL<="10"; -- A->R, B->S

.....

WHEN OTHERS => NULL;

END CASE;

CASE I8\_6 IS --确定对运算结果是否保存、保存到哪个寄存器、运算器输出的内容

WHEN "000" => REG\_W<='0'; Q\_W<='1'; Y<=F; --F->Q

WHEN "001" => REG\_W<='0'; Q\_W<='0'; Y<=F;

.....

WHEN OTHERS=>NULL;

END CASE;

END PROCESS;

WITH MUL\_R\_SEL SELECT R --选择ALU 的R 输入端的数据来源

A WHEN "01",

D WHEN "10",


"0000" WHEN OTHERS;

WITH MUL\_S\_SEL SELECT S --选择ALU 的S 输入端的数据来源

A WHEN "01",

B WHEN "10",

Q WHEN "11", "0000" WHEN OTHERS;

 

二选一

三选一

二选一

三选一

三选一



# 小结



- ✚ 运算器基本组成
- ✚ 运算器的基本设计过程
- ✚ 运算器Am2901
  - ▣ 4位运算器
  - ▣ 8种运算功能
  - ▣ 8种数据来源组合
  - ▣ 8种数据输出方式
  - ▣ VHDL方式实现举例

# 阅读和思考



## 实验分组

- 实验分组名单已经发布
- 暂未分组同学请及时组队

## 阅读

- Am2901的有关材料
- 《计算机硬件实验教程》 VHDL 一章

## 思考

- 用VHDL语言实现完整的Am2901.

# 国庆节快乐



清华大学  
Tsinghua University

